Compléter le document


S =

1. Fonction OUI ou VRAI:


Symboles:

Equation logique :


Table de vérité:

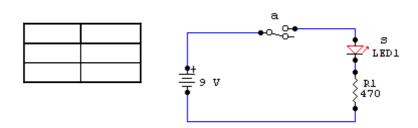

Chronogrammes:

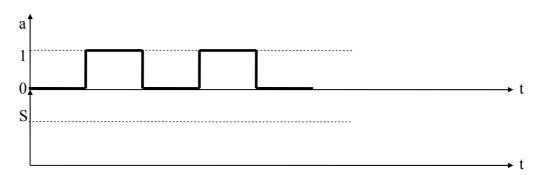


Exercice:

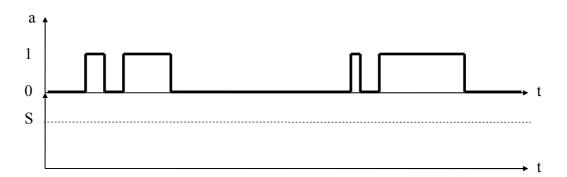


Les portes logiques Page 1 sur 8

2. Fonction NON ou INVERSEUR:

Symboles:

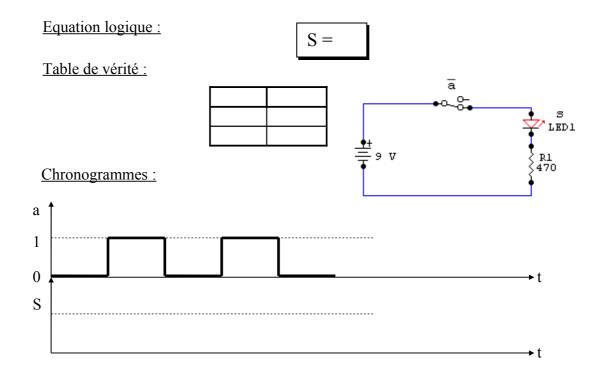


Exercice:

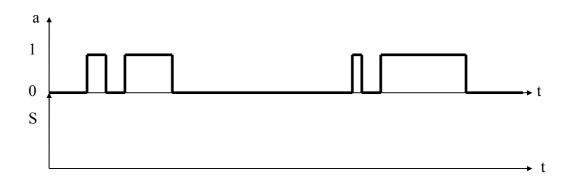

3. Fonction OU ou OR:

Symboles:

Les portes logiques Page 2 sur 8

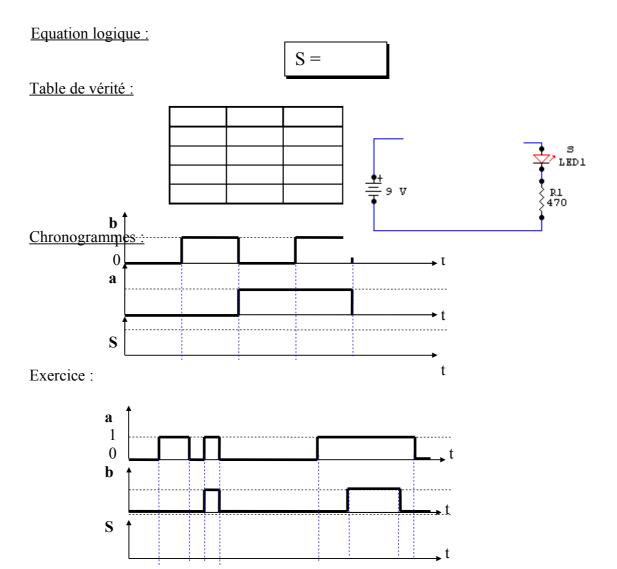


Les portes logiques Page 3 sur 8

4. Fonction ET ou AND:

Symboles:

Equation logique : S =


Table de vérité:

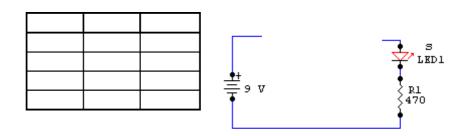


Fonctionnement:



Chronogrammes:

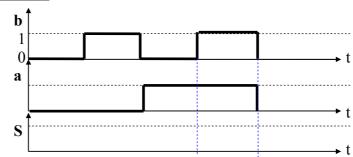

Exercice:

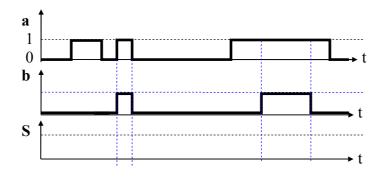

Les portes logiques Page 4 sur 8


5. Fonction NON-OU ou NOR:

Symboles:


Equation logique:

S =


Table de vérité:

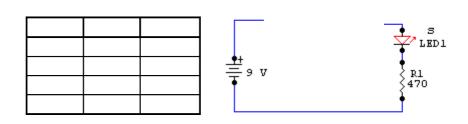


Fonctionnement:

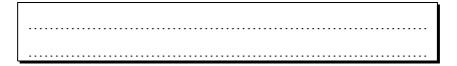

Chronogrammes:

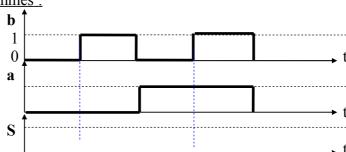


Exercice: a

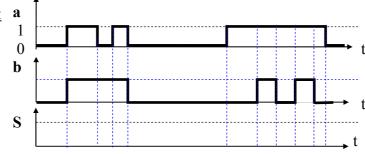

Les portes logiques Page 5 sur 8

6. Fonction NON-ET ou NAND:

Symboles:

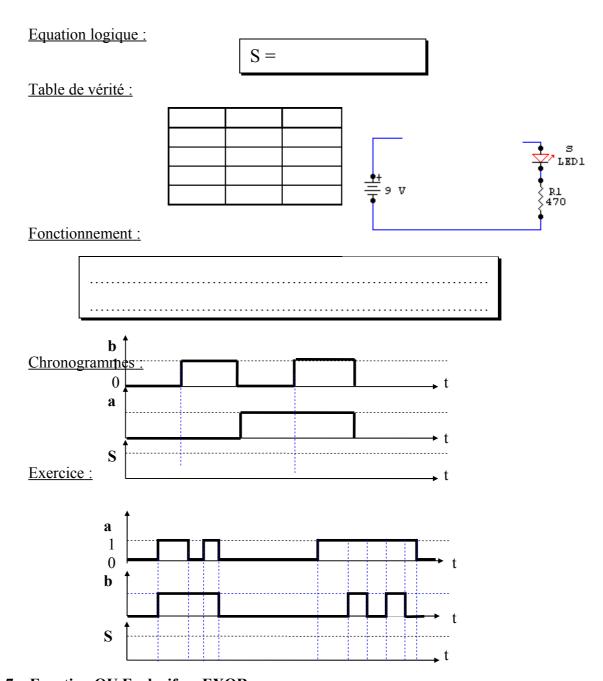

7. Fonction OU Exclusif ou EXOR:


Les portes logiques Page 6 sur 8

Symboles:


Equation logique:


S =


Table de vérité:

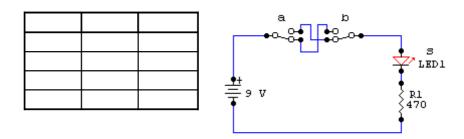

Fonctionnement:

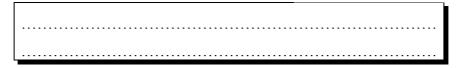

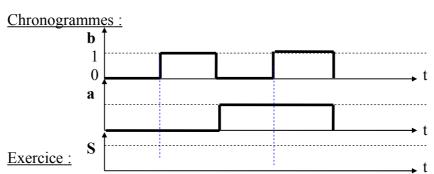


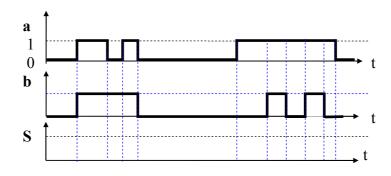

Les portes logiques Page 7 sur 8

8. Fonction NON-OU exclusif:

Symboles:

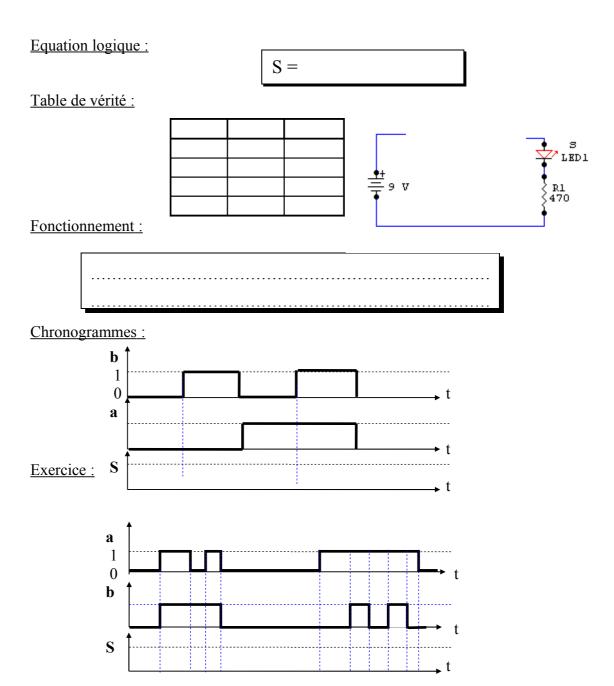

Les portes logiques Page 8 sur 8