



misez sur les
compétences
qui feront la différence.

Union des Industries et Métiers de la Métallurgie

**U
I** Union des
Industries
et Métiers de la Métallurgie


pôle
formation des
industries technologiques

CRÉATEUR DE COMPÉTENCES

Circuits logiques 1

Circuits combinatoires

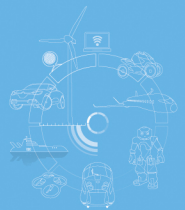- Algèbre de Boole
- Fonctions d'une variable
- Fonctions de deux variables
- Synthèse d'un circuit combinatoire
- Analyse d'un circuit combinatoire
- Multiplexeurs et démultiplexeurs
- Décodeurs - Codeurs - Transcodeurs




mettez sur les
compétences
qui feront la différence.

Introduction

Les **circuits logiques** exécutent des opérations sur des variables logiques, transportent et traitent des signaux logiques.

On distingue deux types de circuits logiques :

- les circuits **combinatoires** qui sont des circuits idéalisés où le temps de propagation des signaux n'est pas pris en considération. Les signaux de **sortie** ne **dépendent** que des signaux **d'entrée**, appliqués à l'instant considéré ;
- les circuits **séquentiels** qui sont des circuits où il faut **tenir compte du temps de propagation des signaux et de la mémoire du circuit**. Les signaux de sortie dépendent des signaux d'entrée appliqués antérieurement.

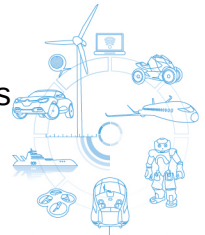

Algèbre de Boole

- La **fonction logique** d'un circuit combinatoire peut se **définir** par le tableau de correspondance entre les états d'entrée et les états de sortie.
- Un tel tableau est appelé **table de vérité**.
- La table de vérité d'une fonction de **n variables** a autant de **lignes** que d'états d'entrée, soit **2^n** .
- Toute **fonction logique** peut être **réalisée** à l'aide d'un petit nombre de fonctions logiques de base appelées aussi **opérateurs logiques** ou **portes** [gates].
- Pour chacun de ces états, la **sortie** peut **prendre** la valeur **0** ou **1**. Ainsi, pour n variables on a $(2^2)^n$ fonctions possibles.

- pour 1 variable, on peut avoir 4 fonctions ;
- pour 2 variables, on peut avoir 16 fonctions ;
- pour 3 variables, on peut avoir 256 fonctions ;
- pour 4 variables, on peut avoir 65 536 fonctions ;
- pour 5 variables, on peut avoir 4 294 967 296 fonctions.

Fonctions d'une variable

La table de vérité des fonctions d'une variable a donc deux états d'entrée.

a	z_0	z_1	z_2	z_3	$z_0=0$	
					$z_1=a$	identité
0	0	0	1	1	$z_2=\bar{a}$	complémentation
1	0	1	0	1	$z_3=1$	constante

Fonctions logiques d'une variable a


On définit ainsi un ensemble de $2^2 = 4$ fonctions d'une variable.

L'opérateur NON [NOT]

la fonction z_2 , dite de complémentation, est réalisée par l'opérateur NON ou **inverseur**.

Fonctions de deux variables

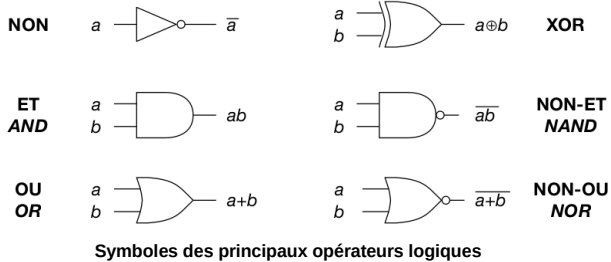- La table de vérité des fonctions de deux variables a et b indique qu'il y a **16 fonctions** possibles pour ces deux variables.



00	01	10	11	ab	
0	0	0	0	$F_0 = 0$	(constante nulle)
0	0	0	1	$F_1 = ab$	(fonction ET)
0	0	1	0	$F_2 = a\bar{b}$	
0	0	1	1	$F_3 = a$	
0	1	0	0	$F_4 = \bar{a}b$	
0	1	0	1	$F_5 = b$	
0	1	1	0	$F_6 = a \oplus b$	(fonction XOR)
0	1	1	1	$F_7 = a+b$	(fonction OU)
1	0	0	0	$F_8 = \overline{a+b} = \bar{a}\bar{b}$	(fonction NOR)
1	0	0	1	$F_9 = \bar{a} \oplus \bar{b}$	
1	0	1	0	$F_{10} = \bar{b}$	
1	0	1	1	$F_{11} = a + \bar{b}$	
1	1	0	0	$F_{12} = \bar{a}$	
1	1	0	1	$F_{13} = \bar{a} + b$	
1	1	1	0	$F_{14} = \overline{ab} = \bar{a} + \bar{b}$	(fonction NAND)
1	1	1	1	$F_{15} = 1$	(constante 1)



Fonctions de deux variables

Les opérateurs ET [AND] et OU [OR]

a	b		ab		a+b
0	0		0		0
0	1		0		1
1	0		0		1
1	1		1		1

Table de vérité des fonctions ET et OU

- La fonction **intersection** ou produit logique $Z = a \times b = ab = a \cap b$ est réalisée par l'**opérateur ET**. Z vaut 1 si et seulement si a et b valent 1 .
- La fonction **réunion** ou somme logique $Z = a + b = a \cup b$ est réalisée par l'**opérateur OU**. Z vaut 1 si a ou b ou les deux valent 1 .
- Les trois fonctions **NON**, **ET**, **OU** sont souvent appelées **opérateurs de base** ; elles **définissent** à elles seules une importante structure algébrique : l'**algèbre de Boole**.

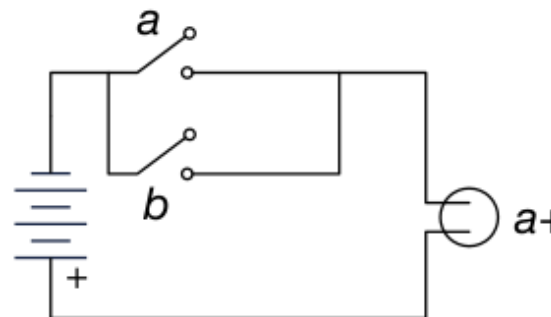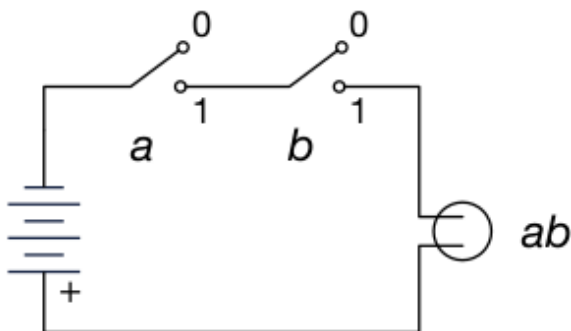

- La lampe s'allume, dans le premier cas, si et seulement si les interrupteurs a ET b sont fermés, et, dans le deuxième cas, si a OU b est fermé (ou les deux).

Fonctions de deux variables

Théorèmes fondamentaux de l'algèbre de BOOLE

Théorème des constantes	$a + 0 = a$	$a \times 0 = 0$
	$a + 1 = 1$	$a \times 1 = a$
Idempotence	$a + a = a$	$a \times a = a$
Complémentation	$a + \bar{a} = 1$	$a \times \bar{a} = 0$
Commutativité	$a + b = b + a$	$a \times b = b \times a$
Distributivité	$a + (bc) = (a + b)(a + c)$	
	$a(b + c) = (ab) + (ac)$	
Associativité	$a + (b + c) = (a + b) + c = a + b + c$	
	$a(bc) = (ab)c = abc$	
Théorèmes de De Morgan	$\overline{ab} = \bar{a} + \bar{b}$	$\overline{a + b} = \bar{a} \bar{b}$
Autres relations	$\bar{\bar{a}} = a$	$a + (ab) = a$
	$a + (\bar{a}b) = a + b$	$a(a + b) = a$
	$(a + b)(a + \bar{b}) = a$	

- Voici, en résumé et sans démonstration, **les principales propriétés** de cette structure algébrique.
- Un **minterm** est le **produit** logique de toutes les **variables d'entrée** apparaissant chacune sous la forme vraie (la variable vaut 1) ou sous la forme complémentée (la variable vaut 0).
- un **maxterm** est une **somme** logique de ces **variables**.

Fonctions de deux variables

L'opérateur XOR

a	b	$a \oplus b$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Table de vérité du XOR ($Z = a \oplus b$)

- **L'opérateur XOR**, appelé aussi **OU exclusif** [eXclusive OR] réalise une fonction de deux variables où **Z vaut 1** si et seulement si **une seule des deux variables vaut 1**.
- **minterms** : $Z = a \oplus b = \bar{a}b + a\bar{b}$.
- **maxterms** : $Z = a \oplus b = (\bar{a} + \bar{b})(a + b)$.

Fonctions de deux variables

Propriétés du XOR

$$a \oplus b = \bar{a}b + a\bar{b}$$

$$a \oplus 0 = a$$

$$a \oplus 1 = \bar{a}$$

$$a \oplus b = b \oplus a$$

$$a \oplus b = \overline{\bar{a}\bar{b} + ab} = (a+b)(\bar{a} + \bar{b}) = (a+b)\bar{a}\bar{b}$$

$$\overline{a \oplus b} = ab + \bar{a}\bar{b}$$

$$a \oplus a = 0$$

$$a \oplus \bar{a} = 1$$


$$(a \oplus b) \oplus c = a \oplus (b \oplus c)$$

Propriétés du XOR

Fonctions de deux variables

Les opérateurs complets

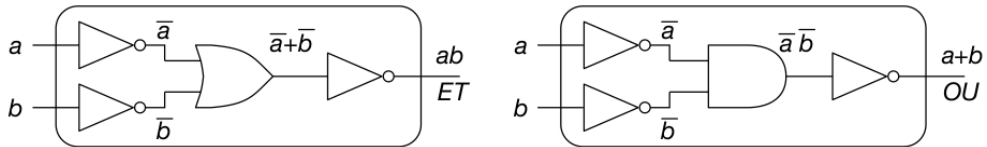- Il existe des opérateurs complets tels que différents assemblages d'un même opérateur (complet) **permettent** de **réaliser** les trois fonctions **ET**, **OU** et **NON**.
- Ces **opérateurs complets** sont les opérateurs **NAND** et **NOR**.



Exemple de réalisation des opérateurs ET et OU

Fonctions de deux variables


Les opérateurs NAND et NOR

- On peut les **exprimer** les opérateurs **NON**, **ET** et **OU** à partir d'un **seul opérateur**, soit **NAND**, soit **NOR**.
- on **utilise** ainsi une **logique NAND** ou une **logique NOR**.

$$\text{NAND } (Z = \overline{ab} = \overline{a} + \overline{b}) \text{ et } \text{NOR } (Z = \overline{a+b} = \overline{a} \overline{b})$$

a	b	a NAND b	a NOR b
0	0	1	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	0

Table de vérité du NAND et du NOR

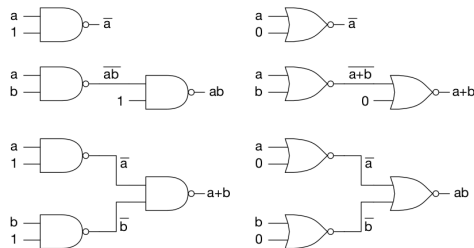

Réalisation de ET, OU, NON avec des NAND et des NOR

12

misez sur les **compétences** qui feront la différence.

pôle formation des
industries technologiques
CRÉATEUR DE COMPÉTENCES

- De telles logiques sont intéressantes d'un point de vue pratique car **les opérateurs complets NAND et NOR** peuvent souvent conduire à des **performances** techniques et **économiques** meilleures que les opérateurs de base.

Synthèse d'un circuit combinatoire

- Le **problème** est le suivant : à partir de la **définition** d'une **fonction** logique, par exemple sa table de vérité, il faut **déterminer** un **logigramme** (représentation graphique d'un circuit logique) qui **réalise** cette **fonction**.
- La **marche à suivre** pour faire la synthèse d'un circuit combinatoire est la suivante :
 - **construire** la **table de vérité** de la fonction logique ; en dériver une expression algébrique (par exemple, somme logique des minterms);
 - **simplifier** cette **expression** en la transformant en une expression équivalente plus simple (par exemple, par passage de la forme canonique à un polynôme contenant un nombre minimal d'opérateurs). Il existe plusieurs méthodes de simplification : tables de **Karnaugh**, théorèmes de l'algèbre de Boole ;
 - **réaliser** la **fonction** logique à l'aide **d'opérateurs** divers (NON, ET, OU, XOR, NAND, NOR, etc). Il existe de nombreuses solutions.

Synthèse d'un circuit combinatoire

Tables de Karnaugh

- Les **tables** (ou diagrammes) de **Karnaugh** permettent de **simplifier** des **fonctions** Logiques. Cette méthode est particulièrement utile avec un nombre de **variables** inférieur à 6.

- Soit une fonction définie par sa **table de vérité**

$$Z(a, b) = \bar{a}b + a\bar{b} + ab$$

- Selon le théorème d'idempotence on peut

écrire : $Z = \bar{a}b + a\bar{b} + ab + ab$

d'où : $Z = a(b + \bar{b}) + b(a + \bar{a}) = a + b$

a	b	Z
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

		a	
		0	1
b	0		1
	1	1	1

- Pour **remplir** la **table de Karnaugh** à partir de la table de vérité, on **attribue** la valeur **1** aux cases correspondantes aux **états** d'entrée où la **fonction** est **vraie**.
- La **méthode** de **simplification** consiste à **encercler** tout ensemble de **cases occupées, adjacentes** sur la **même ligne** ou sur la **même colonne**. Les **recouvrements** sont **permis**. Dans l'exemple $Z = a + b$

Synthèse d'un circuit combinatoire

Table de Karnaugh avec 3 variables

- Soit la fonction Z suivante, exprimée sous sa forme canonique :

$$Z(a,b,c) = \bar{a}\bar{b}\bar{c} + a\bar{b}\bar{c} + a\bar{b}c + abc.$$

		c			
		a			
ac	b	00	01	11	10
	0	1		1	1
	1			1	

Table de Karnaugh à trois variables

- L'expression simplifiée est $Z = ac + \bar{b}\bar{c}$.

Synthèse d'un circuit combinatoire

Table de Karnaugh avec 4 variables

- Soit la fonction Z suivante, donnée sous sa forme canonique :

$$Z(a,b,c,d) = \overline{a}\overline{b}\overline{c}\overline{d} + \overline{a}\overline{b}cd + \overline{a}b\overline{c}\overline{d} + \overline{a}bcd + a\overline{b}\overline{c}\overline{d} + a\overline{b}cd + a\overline{b}c\overline{d} + a\overline{b}cd \\ + ab\overline{c}\overline{d} + ab\overline{c}d + abcd + abcd + abcd + abcd .$$

		b			
		a			
cd	ab	00	01	11	10
d	c				
	00	1			1
	01	1	1	1	1
	11	1	1	1	1
c	10		1		

Table de Karnaugh à quatre variables

- L'expression simplifiée est $Z = d + \overline{b}\overline{c} + \overline{a}bc$.

Synthèse d'un circuit combinatoire

Table de Karnaugh avec 4 variables

- Dans une table de Karnaugh, les 4 coins sont des cases adjacentes. Par exemple, avec la forme canonique suivante :

$$Z(a,b,c,d) = \overline{a}\overline{b}\overline{c}\overline{d} + \overline{a}\overline{b}cd + \overline{a}b\overline{c}\overline{d} + \overline{a}bcd$$

- D'une façon générale, la **méthode** de **simplification** d'une fonction de quatre variables par Karnaugh est la suivante :
 - **encercler** d'abord les **cases à 1** qui ne sont **pas adjacentes** à d'autres 1 et ne peuvent donc pas former des blocs de deux cases ;
 - **encercler** celles qui peuvent former des **groupes de deux cases** mais pas de quatre cases ;
 - **encercler** celles qui peuvent se combiner en blocs de **quatre cases** mais pas de huit cases ;
 - **enfin, encercler les groupes de huit**.

		b			a	
	ab	00	01	11	10	
d	cd	00				
		1				1
	01					
	11					
c	10					
		1				1

Table de Karnaugh avec les quatre coins occupés

- Les quatre coins peuvent être regroupés. L'expression simplifiée est donc la suivante : $Z = \overline{b}\overline{d}$.

Synthèse d'un circuit combinatoire

Synthèse d'un additionneur binaire

- L'**additionneur binaire** est un circuit logique capable de **faire la somme** de **deux nombres binaires** selon le principe de la table d'addition suivante :

a	+	b	=	Somme
0	+	0	=	0
0	+	1	=	1
1	+	0	=	1
1	+	1	=	0

⇒ avec une retenue = 1

Table d'addition

a	b		S		R
0	0		0		0
0	1		1		0
1	0		1		0
1	1		0		1

S = Somme

R = Retenue




Table de vérité du demi-additionneur

$$S = \bar{a}b + a\bar{b} = a \oplus b \text{ et } R = ab$$

Synthèse d'un circuit combinatoire

Synthèse d'un additionneur binaire

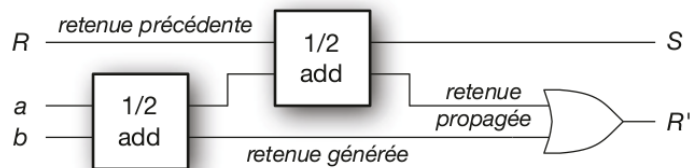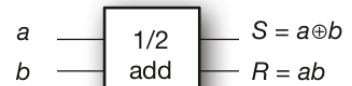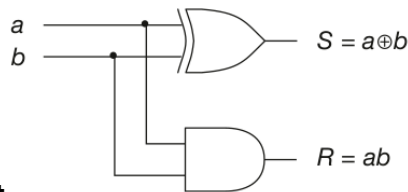- L'étage d'additionneur est composé de deux demi-additionneurs et d'une porte OU.
- L'additionneur complet est obtenu en utilisant en parallèle plusieurs étages additionneurs (il faut autant d'étages que de bits composant les nombres binaires).
- Ces étages doivent être connectés : il suffit de connecter chaque sortie **R'** à l'entrée **R** de l'étage suivant.



Demi-additionneur et étage d'additionneur

Synthèse d'un circuit combinatoire

Analyse d'un circuit combinatoire


- **L'analyse** consiste à **retrouver** la **fonction** d'un circuit dont on connaît uniquement le **logigramme**. Cette fonction est unique.
- La **marche à suivre** pour faire l'analyse d'un circuit combinatoire est la suivante :
 - en **procédant** des **entrées vers** les **sorties**, donner, **pour** chaque **opérateur** l'expression de sa **sortie** en **fonction** de ses **entrées**, jusqu'à obtention d'une expression pour chaque fonction (sortie) réalisée par le circuit ;
 - **donner** la **table de vérité** correspondante ;
 - en **déduire** le **rôle** du **circuit**.

Synthèse d'un circuit combinatoire

Analyse d'un circuit combinatoire

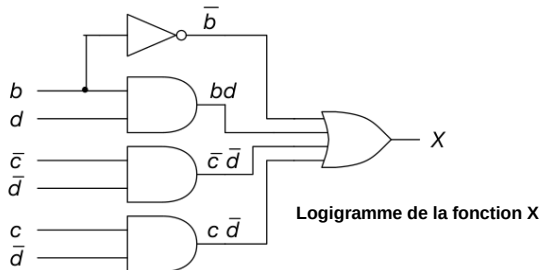Exemple d'analyse d'un circuit

- Étant donné le logigramme présenté dans la figure, déterminer la fonction X .



b	d	\bar{b}	bd	$\bar{c}\bar{d}$	X
0	0	1	0	1	1
0	1	1	0	0	1
1	0	0	0	1	1
1	1	0	1	0	1

Table de vérité

- Expression de la fonction : $X = \bar{b} + bd + \bar{c}\bar{d} + c\bar{d}$.
- On peut simplifier : $X = \bar{b} + bd + \bar{d}(c + \bar{c}) = \bar{b} + bd + \bar{d}$.
- On obtient : $X = \bar{b} + d + \bar{d} = \bar{b} + 1 = 1$.

Synthèse d'un circuit combinatoire

Multiplexeurs et démultiplexeurs

- Mis à part l'additionneur, d'autres circuits combinatoires jouent un **rôle important** dans l'ordinateur, en particulier les **multiplexeurs** et les **démultiplexeurs**.
- Le **multiplexeur** (MUX) est un circuit qui accepte **plusieurs** signaux logiques (données) en **entrée** et **n'autorise** qu'un **seul** d'entre eux en **sortie**,
- le **démultiplexeur** (DEMUX) a **une** seule ligne d'**entrée** et de **nombreuses** lignes en **sortie**. Il **transmet l'entrée** sur une seule ligne en **sortie**.


- Utilisation de multiplexeurs 4 vers 1 comme UAL
- La fonction majoritaire avec un multiplexeur
- Les circuits de calcul

Synthèse d'un circuit combinatoire

Multiplexeurs et démultiplexeurs

Démultiplexeur

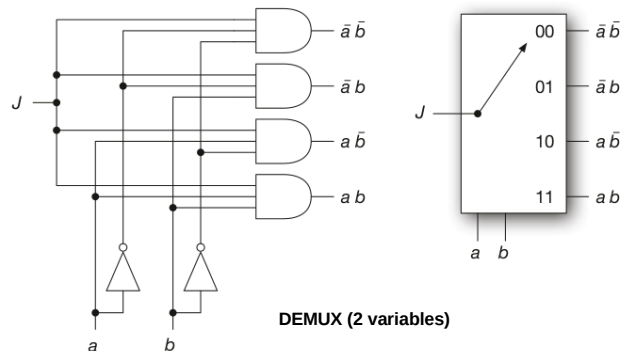
- On appelle **démultiplexeur (DEMUX)** tout **système combinatoire réalisant les 2^n minterms** de n variables qui **correspondent aux n lignes de sélection**.



- Dans le cas illustré de la figure, la variable logique J est aiguillée sur l'une des quatre sorties selon la valeur des variables de sélection a et b .

Par exemple, si $a = 0$ et $b = 0$ l'entrée J se retrouve sur la sortie $\bar{a}\bar{b}$. Un démultiplexeur à deux variables, a et b , réalise donc les quatre minterms suivants $\bar{a}\bar{b}$, $\bar{a}b$, $a\bar{b}$, ab .

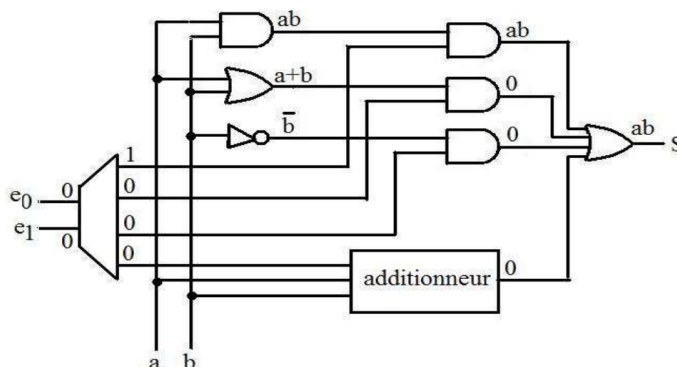- Un décodeur est un **dispositif essentiel** à l'**entrée** de l'unité logique et arithmétique (**UAL**) de l'unité centrale de l'ordinateur.




- Une **autre application** des décodeurs se situe à l'**entrée** de la **mémoire principale**.

Synthèse d'un circuit combinatoire

Multiplexeurs et démultiplexeurs

Multiplexeur

- On appelle **multiplexeur (MUX)** tout **système combinatoire réalisant la fonction universelle de n variables** qui correspondent aux n lignes de sélection.
- Dans le cas de **deux variables**, la **fonction universelle** est définie de la manière suivante : $Z(a,b) = K_0 \bar{a} \bar{b} + K_1 \bar{a} b + K_2 a \bar{b} + K_3 a b$.
- On appelle **a** et **b** les **lignes de commande** et **K₀**, **K₁**, **K₂** et **K₃** les **lignes de données**.
- Le MUX est donc un **sélecteur de données**.

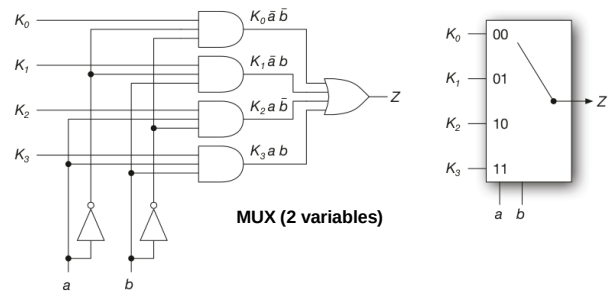


- Par exemple, dans la figure, la sortie **Z** sélectionne l'une des quatre entrées selon la valeur de (**a**,**b**).
- La **conversion parallèle-série**. Imaginons une instruction codée sur huit bits qui arrive en parallèle sur les huit lignes d'un multiplexeur. Si on lâche séquentiellement les nombres de 00 à 111 sur les trois lignes de sélection, les huit bits passent dans la ligne de sortie **S** l'un après l'autre.

Synthèse d'un circuit combinatoire

Décodeurs - Codeurs - Transcodeurs

Exemple de codeur

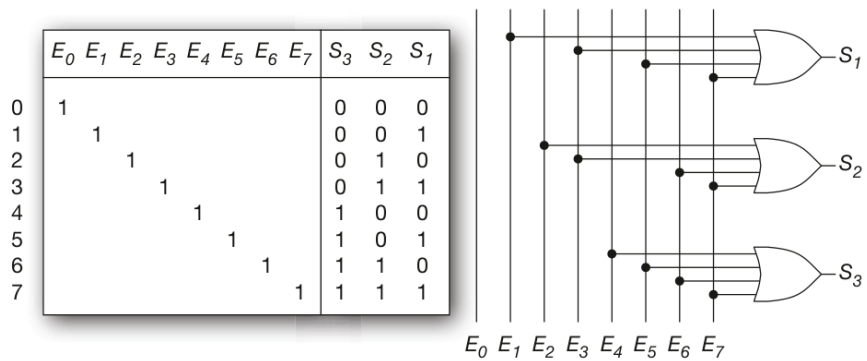

Codeur à 8 entrées

Les lignes d'entrée $E_0 E_1 E_2 \dots E_7$ sont toujours dans l'état 0 sauf une d'entre elles (activée : état=1). Les sorties $S_1 S_2 S_3$ sont toujours dans l'état 0 sauf si une entrée (autre que E_0) est activée. La table de vérité et la réalisation du circuit équivalent sont illustrées dans la figure 5.14.

Synthèse d'un circuit combinatoire

TD / TP

pôle
formation des
industries technologiques

CRÉATEUR DE COMPÉTENCES

26

misez sur les **compétences** qui feront la différence.

- Le décodeur est un DEMUX dont l'état d'entrée est la constante logique 1.